THÉO DENÉCHÈRE **FLORIAN GALLOU G3A - PROJET ARDUINO** 

#### **CONCEPT**

Il s'agit d'un dispositif numérique lumineux qui aide à se garer sur une place de parcking. Le dispositif est composés de 64 leds qui viennent indiquer à l'usager s'il est plus ou moins bien garé en fonction de son emplacement. Les leds permettent la créations de symboles lumineux, positif (vert), négatif (rouge), neutre (jaune).


### **MATÉRIEL**

- Une matrice de 64 leds (8x8)
- Une carte arduino Mega
- Une voiture miniature
- -5 cables mâle/mâle
- -Un breadboard taille half+





SCHÉMA DU CIRCUIT

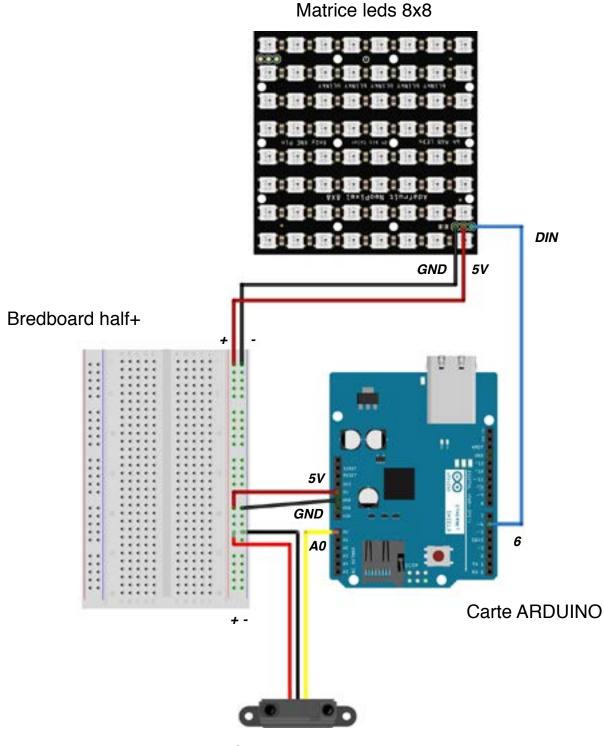

Détecteur infra-rouge


NOTICE 1/2

#### LE CODE

La première étape pour que le dispositif soit fonctionelle est de taper le code arduino sans faire de faux pas. Vérifiez ensuite que vous êtes bien connecté à la carte arduino que vous utilisez et téléversez le code vers celle-ci une fois que vous aurez monté le circuit.

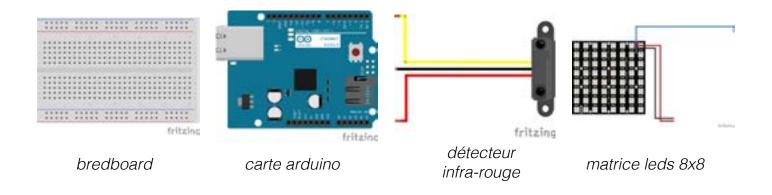
#### LE CIRCUIT

Le circuit se compose de plusieurs éléments indispensables :



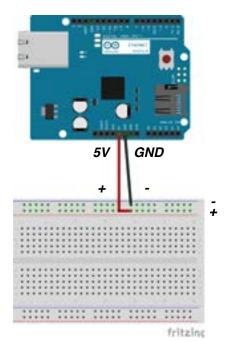Vous avez donc votre carte arduino vierge






Connectez la carte au bredboard à l'aide de 2 câbles mâles-mâles tel que :

Câble rouge: port 5V (carte) vers port + (bredboard) Câble noir: port GND (carte) vers port - (bredboard)

NOTICE 2/2

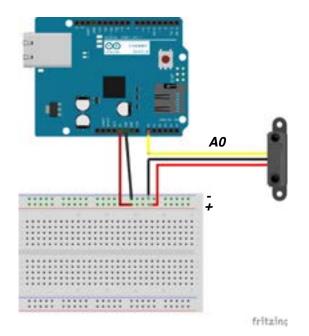


Connectez ensuite le détecteur infra-rouge à la carte ainsi qu'au bredboard tel que :
Câble rouge : vers port + (bredboard)
Câble noir : vers port - (bredboard)
Câble jaune : vers port AO (carte)

Poiur finir, ajouter la matrice leds tel que :

Câble rouge: port 5V (matrice) vers port + (bredboard) Câble noir: port GND (matrice) vers port - (bredboard)

Câble bleu: vers port le port de sortie définit dans le code, ici il s'agit

du port 6 (carte)

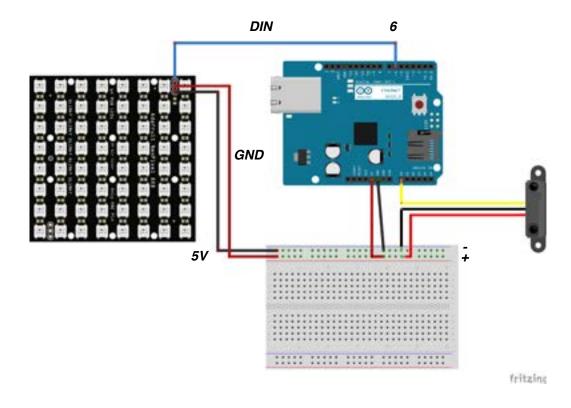

Voilà! N'oubliez pas de téléverser votre code vers la carte depuis votre ordinateur et votre dispositif est fin prêt.